
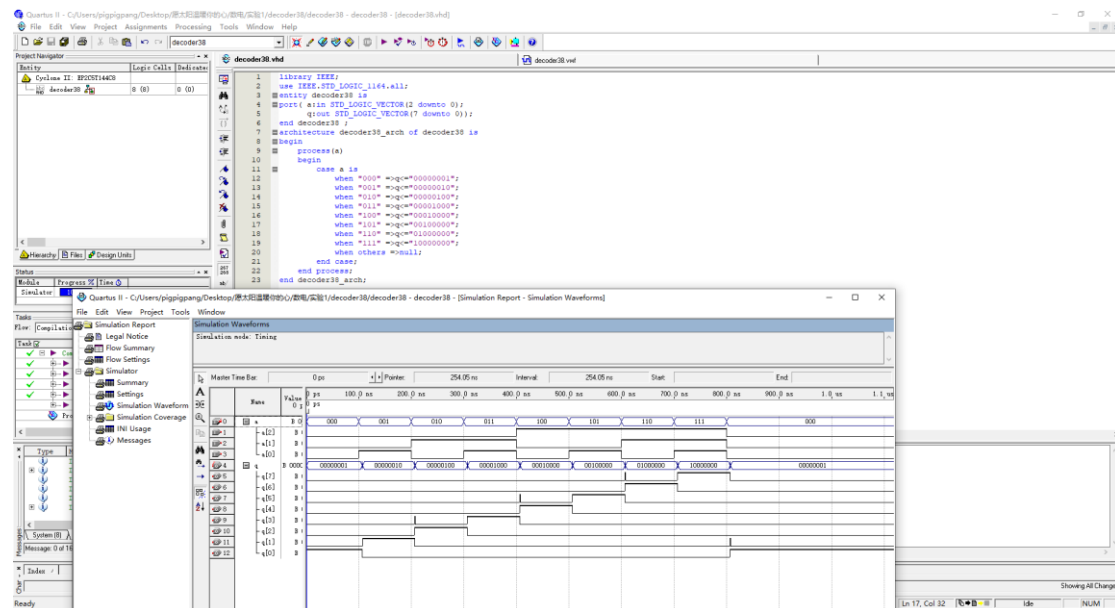


1.

3-8 译码器的 VHDL 语言实现

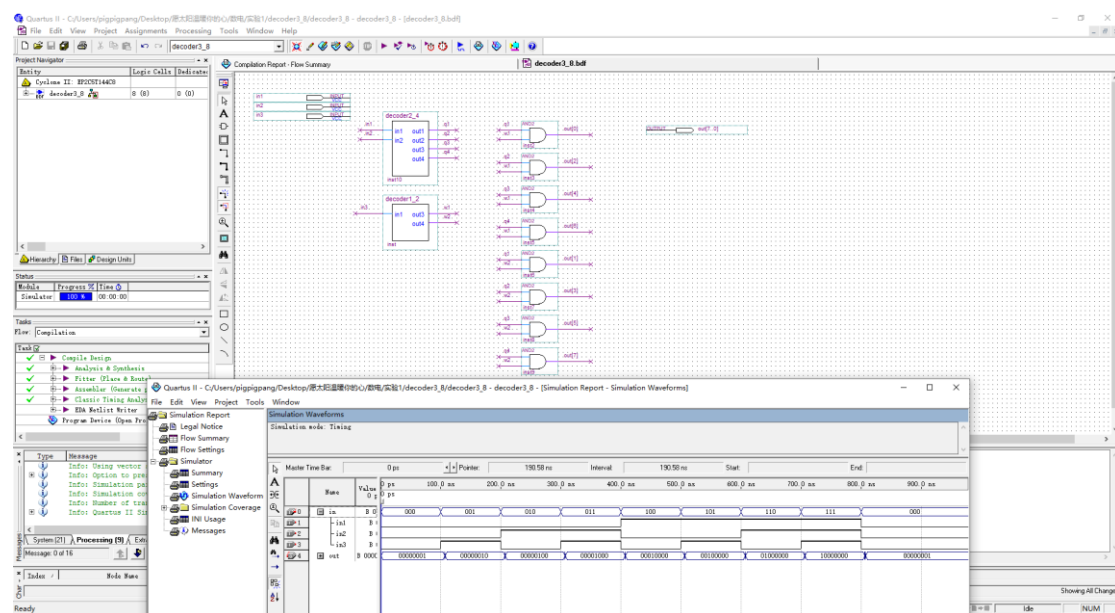

3-8 译码器的原理图实现



2. 模型机指令译码器的 VHDL 程序

